

Homework 18 referente à aula 13 de "Telecomunicações II ELC1120-316", aulas disponibilizadas em

http://www.fccdecastro.com.br/download.html



O diagrama abaixo mostra a etapa de modulação de um sistema de comunicação digital 16-QAM:

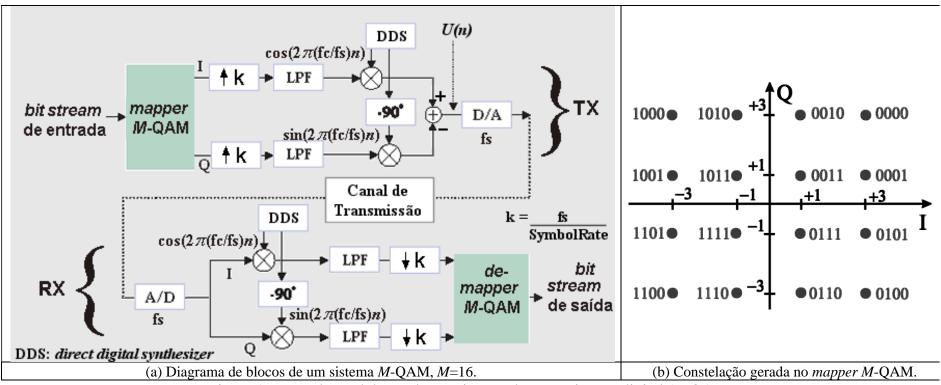


Figura 1: Etapa de modulação de um sistema de comunicação digital 16-QAM.

Sabe-se que a freqüência de amostragem do D/A é fs=28MHz e que a freqüência da portadora é fc. Cada símbolo IQ tem uma duração $T=1/symbol\ rate$, onde $symbol\ rate=7$ MHz para este sistema. Os blocos "LPF" na Figura 1(a) representam o $shaping\ filter$ no TX e o $matched\ filter$ no RX, e são filtros tipo $root\ raised\ cosine\ com\ resposta$ ao impulso $g_T(n)$ dada nas Figuras 2 e 3.

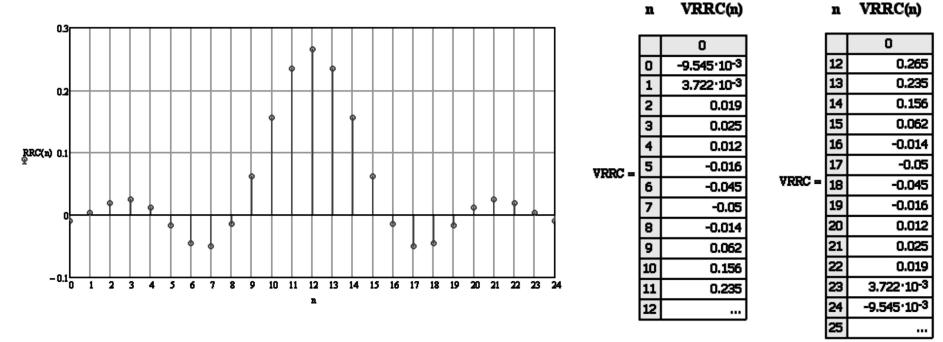



Figura 2: Resposta ao impulso $g_T(n) = RRC(n)$ dos blocos LPF (low pass filter) na Figura 1(a).

Figura 3: Valores numéricos da resposta ao impulso $g_T(n)$ do *shaping filter* (TX) e do *matched filter* na Figura 1(a). Os elementos do vetor VRRC são os valores numéricos de $g_T(n)$ = RRC(n) na Figura 2.

Dadas estas condições operacionais, pede-se:

- a) Determine a banda passante mínima BWch necessária no bloco "Canal de Transmissão" da Figura 1(a) p/ que o mesmo não distorça o espectro dos pulsos *root raised cosine* que constituem o *stream* de símbolos com freqüência central fc gerados na saída U(n) do TX.
- b) Suponha que o sistema em questão seja um sistema de *broadcast* via cabo coaxial (um TX transmite para vários usuários, cada usuário possui um RX). Ainda, suponha também que a SNR no Canal de Transmissão (o cabo coaxial) seja suficientemente alta de modo que, em não havendo ruído no canal e para efeito de reduzir o custo do RX de cada usuário, o filtro *root raised cosine* do *matched filter* em cada RX é movido para o *shaping filter* no TX. O *shaping filter* no TX, nesta situação hipotética, passa a ser um filtro *raised cosine*. Determine, para esta situação, a banda passante mínima BWch necessária no bloco "Canal de Transmissão" da Figura 1(a) p/ que o mesmo não distorça o espectro dos pulsos *raised cosine* que constituem o *stream* de símbolos com freqüência central fc gerados na saída U(n) do TX.
- c) Qual a taxa em Mbps do *bitstream* na saída do de-*mapper* do RX deste sistema?

Resposta item a):

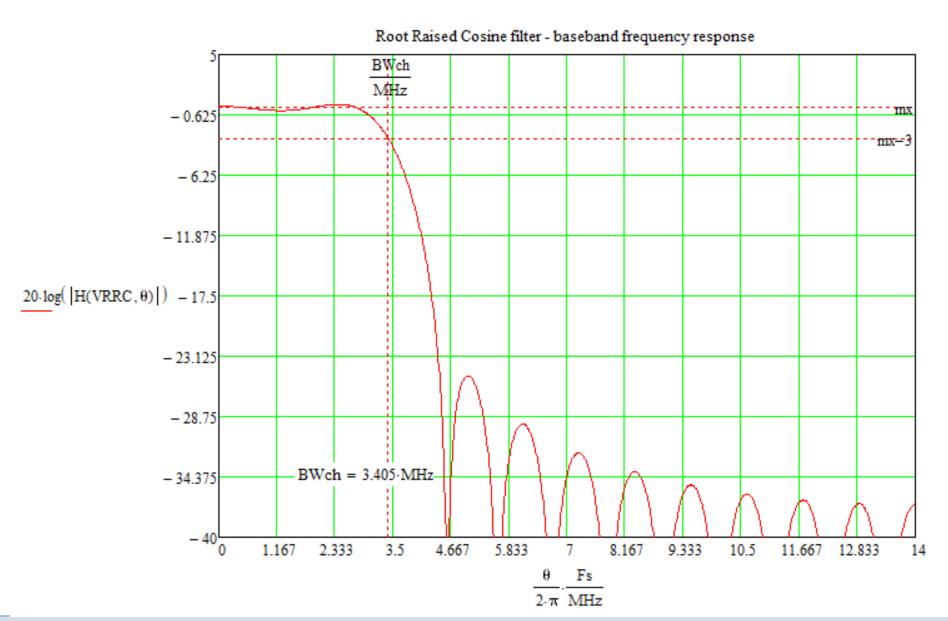

Resposta item b):

